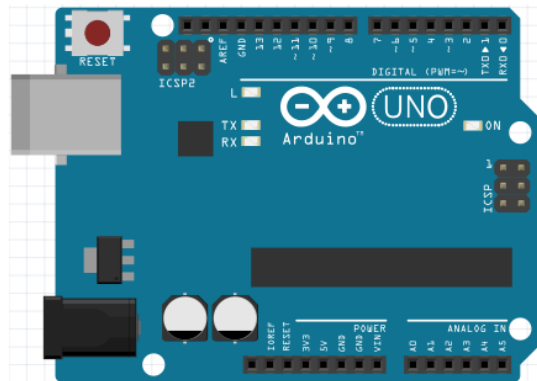


Arduino för ungdomar

Bok 1, v2.0



1



Figure 1: Bok 1

#	Beskriving
0	Installera Arduino IDEn
1	Användning av den inbyggda lysdioden
2	Användning av en multimeter
3	Anslutning av en lysdiod

Contents

Förord	1
Lektion 0: installera Arduino IDEn	2
Lektion 1: Programmering av den inbyggda lysdioden	5
Lektion 2: Användning av en multimeter	15
Lektion 3: Att ansluta en lysdiod	29

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Lektion 0: installera Arduino IDEn

Vi använder en program för att programmera en Arduino. Program heter 'Arduino IDEn'. En 'IDE' (som är en förkortning av 'Integrated Development Environment') är typ 'programmeringsprogram'.

0.1. Surf till Arduino hemsida

I en internet browser, surf till <https://www.arduino.cc>.

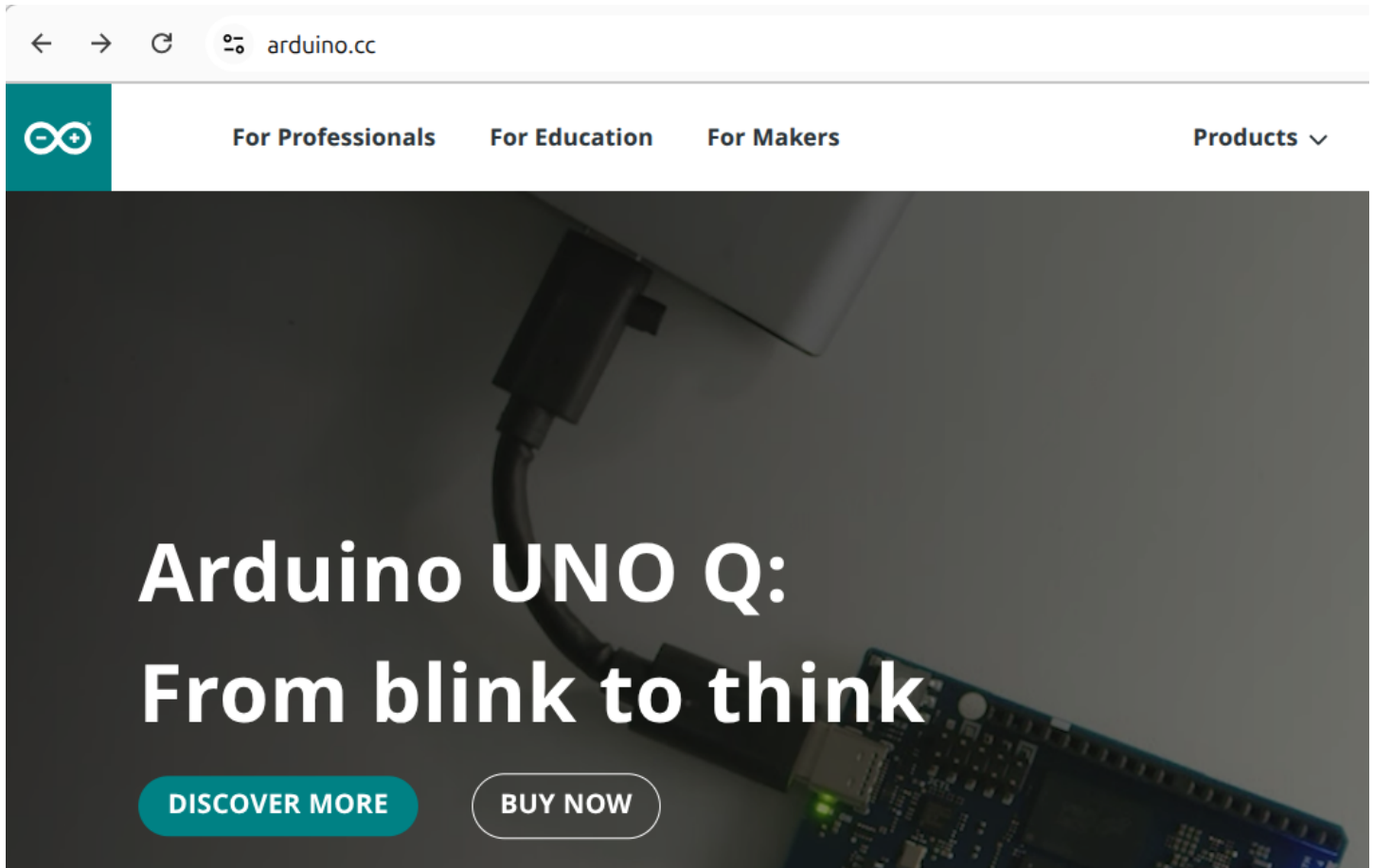


Figure 2: <https://www.arduino.cc>

0.2. Surf till Arduino IDE sida

Söka efter 'Arduino IDE' eller gå direkt till <https://www.arduino.cc/en/software/#ide>.

0.3. Ladda ner Arduino IDE

Klicka på 'Download'.

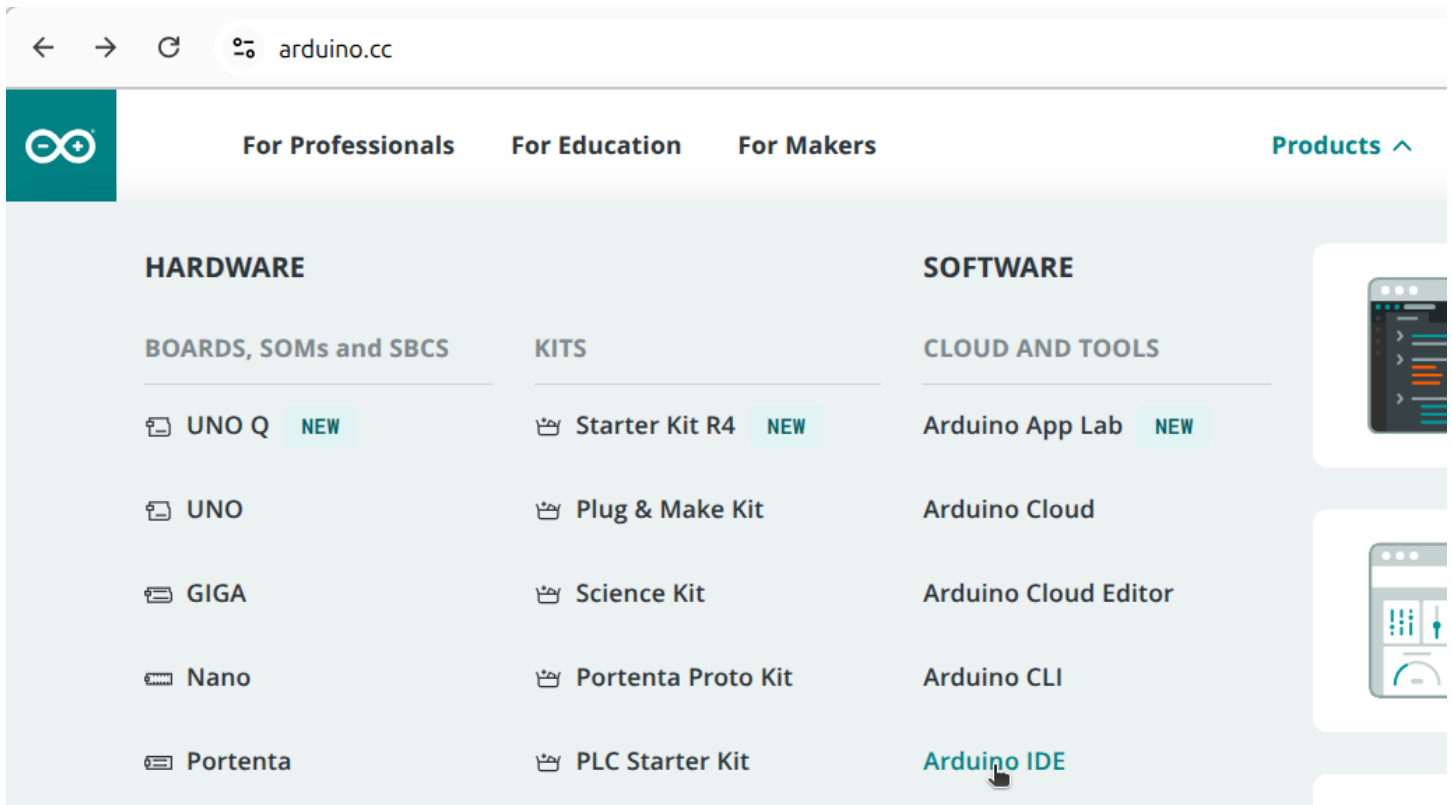


Figure 3: Klicka 'Arduino IDE'

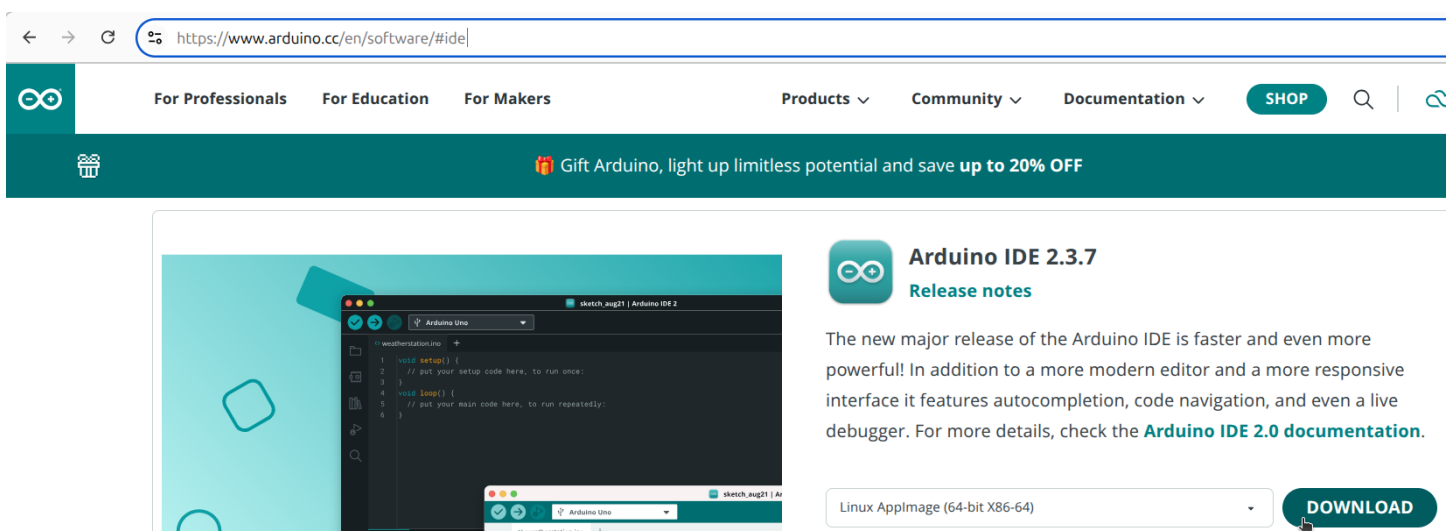


Figure 4: Klicka på 'Download'

0.4. Installera

Kör den filen som är nerladdad. Under installationen, bara klicka ‘Next’ (‘Nästa’) hela tiden.

Efter installation kan du nu starta Arduino IDE.

Lektion 1: Programmering av den inbyggda lysdioden

Under den här lektionen ska vi programmera den inbyggda lysdioden i Arduino.



Arduino har redan en lampa som du kan programmera.

1.1. Att ansluta en Arduino

Anslut en Arduino så här:

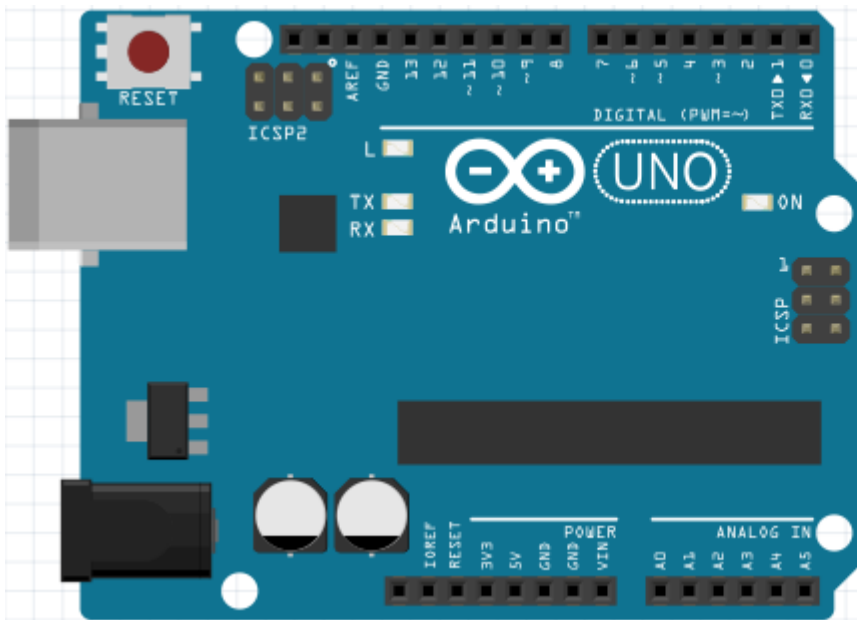


Figure 5: Blink utan lysdiod

Anslut en USB-kabel till din Arduino och till din dator.

1.2. Att starta Arduino IDE



Vi programmerar Arduino med Arduino IDE



‘IDE’ uttalas som ‘i-d-ee’

Starta Arduino IDE genom att:

- Klicka på genvägen på skrivbordet
- Tryck på Windows-tangenten (nere till vänster, mellan **Ctrl** och **Alt**). Skriv sedan **arduino** (små bokstäver) och tryck Enter

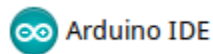


Figure 6: Logotyp för Arduino IDE



Figure 7: Windows-tangenten

Nu ser du Arduino IDEn:

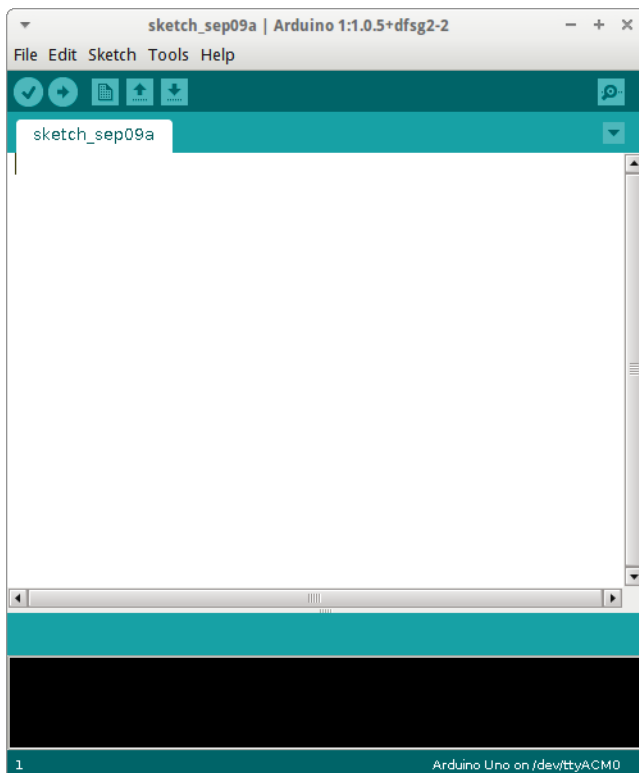


Figure 8: Arduino IDE



IDE betyder 'Integrated Development Environment', mjukvaran du använder för att programmera.

1.3. Vårt första program

Här är kod för Arduino:

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```



```
void setup() { } 'Kära dator, gör allt inom måsvingarna i början av programmet'
```



```
void loop() { } 'Kära dator, gör allt inom måsvingarna hela tiden.'
```



```
pinMode(13, OUTPUT); 'Se till att spänning kan komma ut ur stift 13'
```



```
digitalWrite(13, HIGH);
```



```
delay(1000);
```

Skriv in koden i Arduino IDE och klicka på ‘Upload’ (‘Ladda upp’).



Figure 9: Här kan du klicka på ‘Upload’

1.4. 10 gånger snabbare

Få LED:en (lysdioden) att blinka 10 gånger snabbare.

Tips: LED:en är nu på i 1000 millisekunder (1 sekund) och av i 1000 millisekunder (1 sekund).

1.4. Svar

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(100);
}
```

1.5. Så snabbt som möjligt

Få LED:en att blinka så snabbt du kan. Vad ser du?



Det blir antagligen nåt du inte förväntade dig!

1.5. Svar

Det finns flera lösningar, det här är en:

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1);
}
```

Du kommer inte längre att kunna se lampan blinka.



Du kommer inte längre att kunna se lampan blinka!



Ljuset blinkar, men våra ögon kan inte uppfatta det tillräckligt snabbt för att se det.



```
digitalWrite(13, LOW); 'Ingen spänning på stift 13'
```



Också bra: `delay(0);` eller ta bort raderna med `delay` helt.

1.6. Slutuppgift

Hämta:

- 1 st dator
- 1 st USB-sladd
- 1 st Arduino

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 5 minuter på dig.

1. Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.
2. Stäng av datorn helt. Starta datorn. Starta timern när Arduino IDE har startat
3. Få lysdioden att blinka varje sekund, dvs lysdioden är på i 1 sekund och av i 1 sekund. Du får använda kod som redan finns!
4. Få lysdioden att blinka så snabbt som möjligt. Förklara varför vi inte kan se det

Lektion 2: Användning av en multimeter

Under den här lektionen ska vi använda en multimeter.



Ingen spaning, ingen aning!

2.1. Mätning av inget motstånd

Leta efter en multimeter.

Om du har en multimeter som behöver att ha kablar kopplades till:

- letar efter två tillhörande mätkablar: en röd och en svart.
- koppla in den röda mätkabeln i det röda hålet på multimeternsom har ett V och en Ohm symbol ovanför sig.
- koppla in den svarta mätkabeln i det svarta hålet på multimetern som har ordet 'COM' ovanför sig.

Vrid knappen på multimetern till Ohm symbolen.

Sätt på multimetern och håll ihop den röda och svarta mätpinnen. Vad visar mätningen?

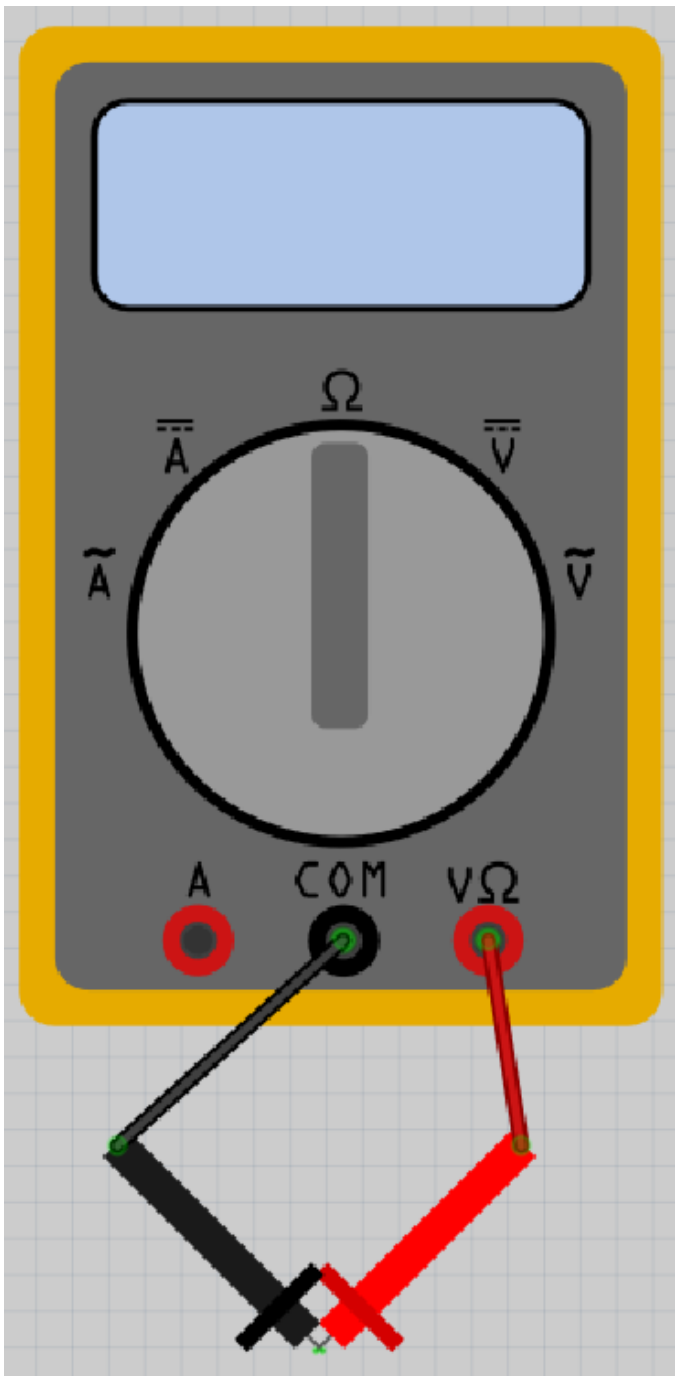


Figure 10: Bild

2.1. Svar

Skärmen ska visa ett motstånd på 0 Ohm.

Ett motstånd på 0 Ohm betyder att det inte finns någonting emellan mätpunkterna. Det stämmer: el kan gå från ena mätpunkten till den andra utan motstånd.



En motstånd på 0 Ohm kallas också för kortslutning!

2.2. Mätning av oändligt motstånd

Sätt på multimetern och håll den röda mätpinnen långt bort från den svarta mätpinnen. Vad visar mätningen?

2.2. Svar

Skärmen skulle visat 'Inf' eller 'OL'. 'Inf' är en förkortning av 'Infinity', som är engelska för oändligt.

Det betyder att det finns oändligt mycket motstånd mellan mätpinnarna. Det stämmer: el kan gå från ena mätpinnen till den andra med mycket motstånd! Det är svårt för el att gå igenom luften!



Ett oändligt motstånd indikerar strömbrott.

2.3. Mätning av ett tusenohms motstånd

Leta efter ett 1000 ohms motstånd. Det har ränder i brunt, svart, röd och guld, i den ordningen.

Sätt på multimetern och koppla:

- röda mätpinnen till motståndet på sidan med en brunt rand
- svarta mätpinnen till andra sidan av motståndet

Vad visar mätningen?

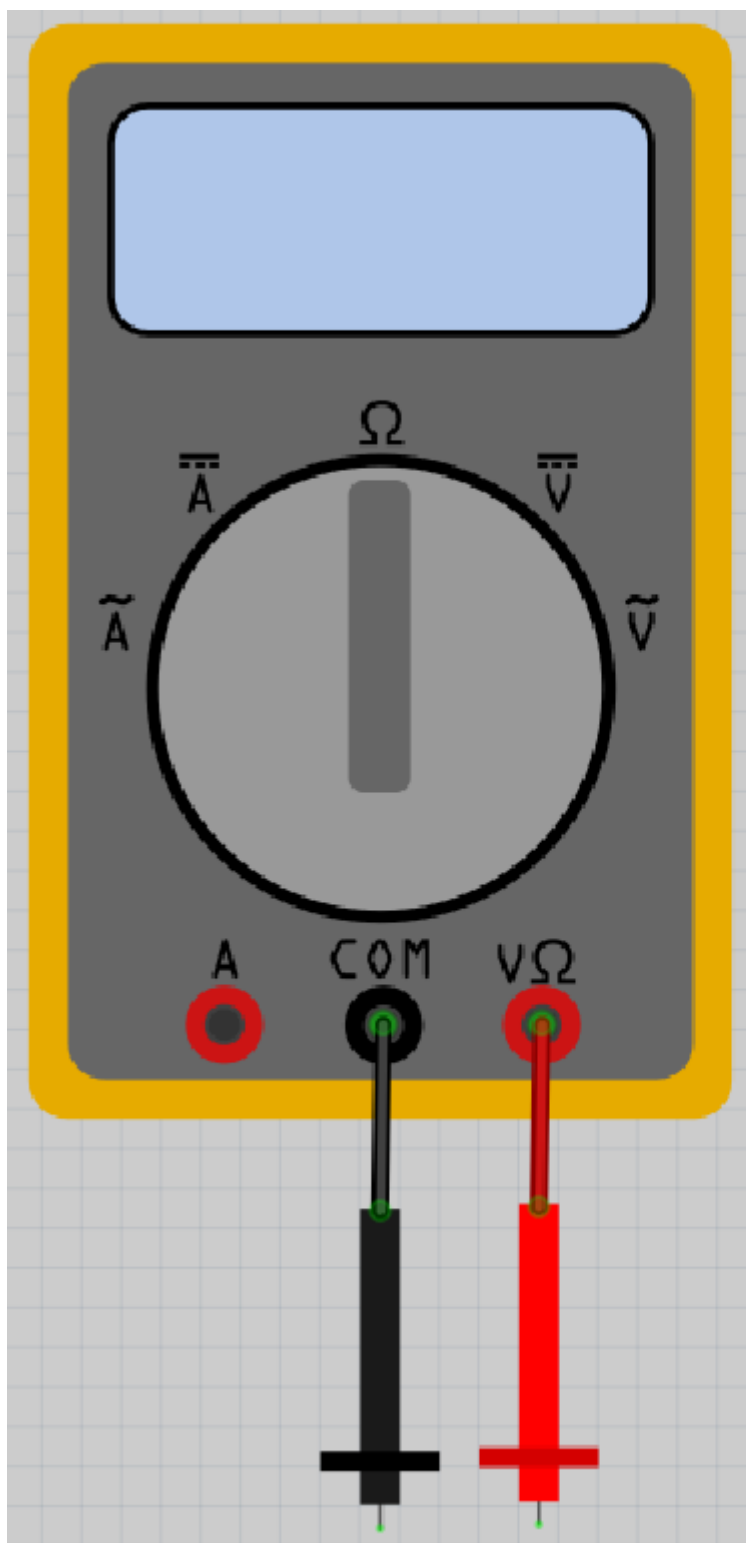


Figure 11: Att mäta luft

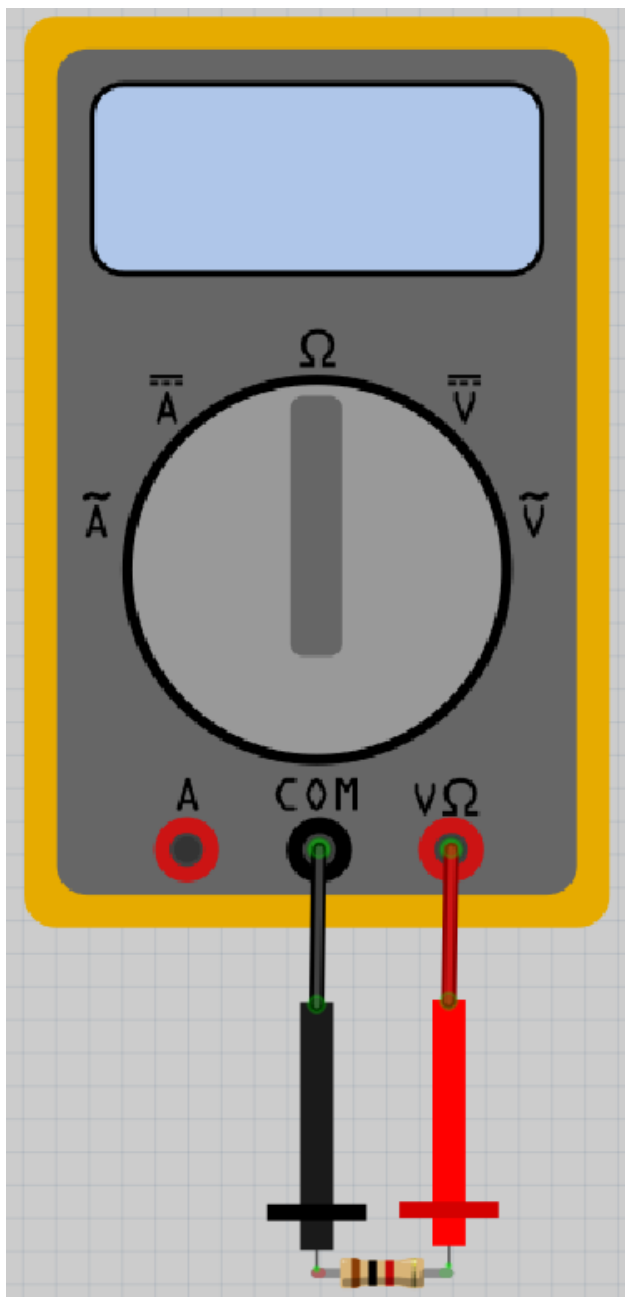


Figure 12: Mätning av ett tusenohms motstånd

2.3. Svar

Värdena skulle vara mellan 950 och 1050 Ohm! (du måste multiplicera det multimetern visar med 1000 ibland) Motstånd är inte perfekta, så det stämmer!



Motstånd är inte perfekta!

2.4. Mätning av ett tusenohms motstånd i andra riktningen

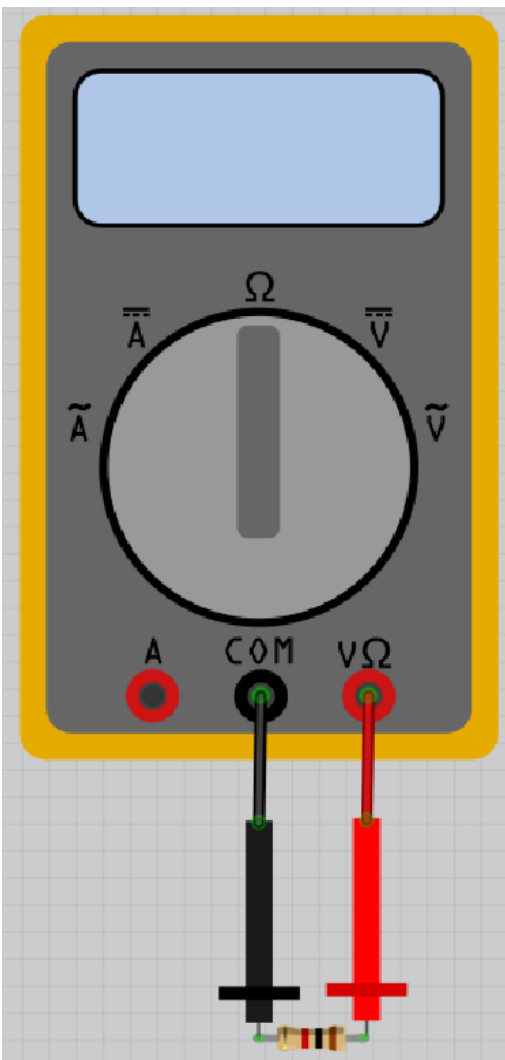


Figure 13: Mätning av ett tusenohms motstånd i andra riktningen

Vänd på motståndet och mät motståndet igen:

- röda mätpinnen på sidan med guldrand på motståndet
- svarta mätpinnen på andra sidan av motståndet

Vad visar mätningen?

2.4. Svar

Värdena skulle vara mellan 950 och 1050 Ohm! Riktningen på motståndet spelar ingen roll.



Riktningen på motståndet spelar ingen roll!

2.5. Mätning av ett tiotusenohms motstånd

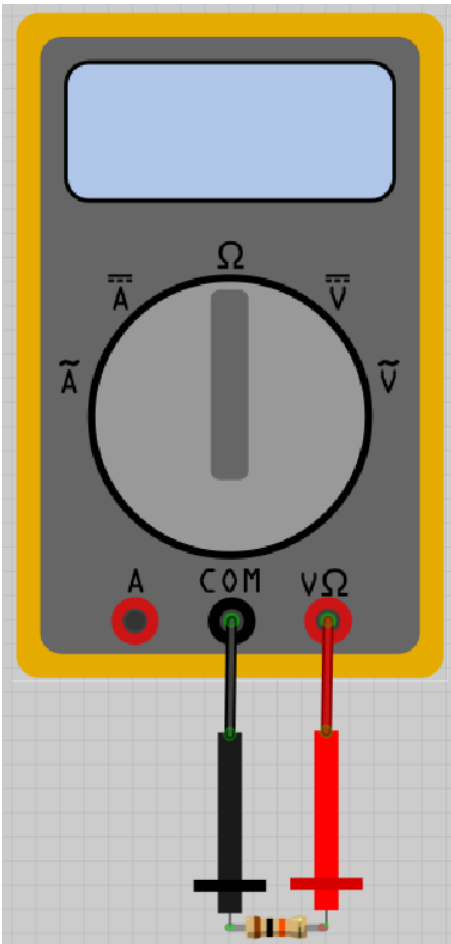


Figure 14: Mätning av ett tiotusenohms motstånd

Leta efter ett **ti**o-tusen Ohms motstånd. Det har ränder i brunt, svart, **orange** och guld, i den ordningen.

Sätt på multimetern och koppla:

- röda mätpinnen till motståndet, på sidan med brun rand
- svarta mätpinnen till andra sidan av motståndet

Vad visar mätningen?

2.5. Svar

Värdena skulle vara mellan 9 500 och 10 500 Ohm! Motstånd är inte perfekta, så det stämmer!



Motstånd är inte perfekta!

2.6. Mätning av ett tiotusenohms motstånd i andra riktning

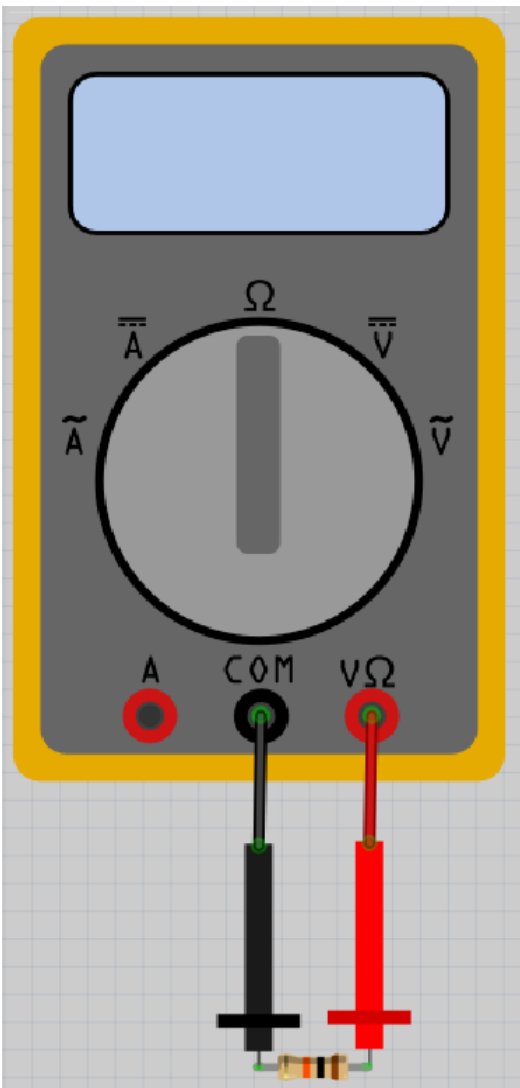


Figure 15: Mätning av ett tiotusenohms motstånd i andra riktning

Vänd på motståndet och mät motståndet igen:

- röda mätpinnen på motståndet, på sidan med guldigt band
- svarta mätpinnen på andra sidan av motståndet

Vad visar mätningen?

2.6. Svar

Värdena skulle vara mellan 9 500 och 10 500 Ohm! Igen, riktningen på motståndet spelar ingen roll.



Riktningen på motståndet spelar ingen roll!

2.7. Extra uppgift: Mätning av en lysdiod

(Den här uppgiften och nästa är extra uppgifter. Gör dem bara om multimetern har ett diodtestläge. Då finns det en diodsymbol på vredet, som på bilden. I Ohm-läget är spänningen från multimetern för låg för att el ska kunna gå igenom en lysdiod, så då visar skärmen oändligt i båda riktningarna. I diodtestläget ger multimetern tillräckligt med spänning för att lysdioden ska släppa igenom el och lysa litegrann. Med vissa multimetrar lyser den så svagt att man knappt ser det, så titta noga!)

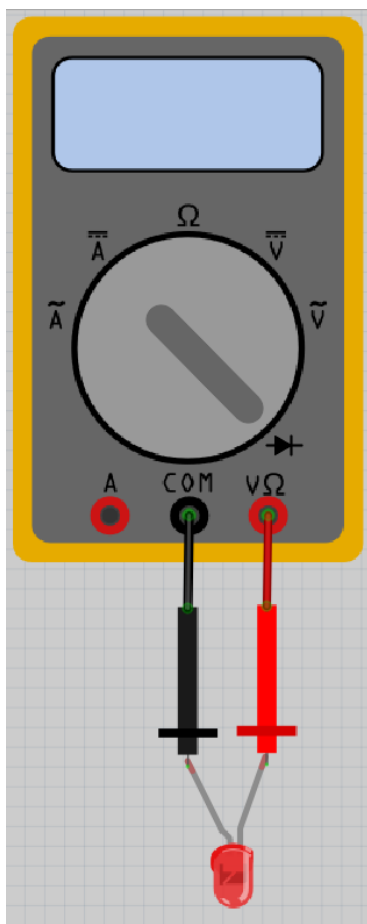


Figure 16: Mätning av en lysdiod

Leta efter en lysdiod.

Vrid knappen på multimeteren till diodsymbolen. Nu visar skärmen volt i stället för Ohm.

Sätt på multimeteren och koppla:

- röda mätpinnen på det långa benet på lysdioden
- svarta mätpinnen på det andra benet

Vad visar mätningen? Lyser lysdioden litegrann?

2.7. Svar

Värdet är inte oändligt! Det betyder att el kan gå igenom en lysdiod. Skärmen visar hur många volt lysdioden behöver, ungefär mellan 1,5 och 3 volt.

Det är möjligt att lysdioden lyser litegrann!



Exakta värdet hos en lysdiod spelar inte så stor roll

2.8. Extra uppgift: Mätning av en lysdiod i andra riktningen

(Extra uppgift: gör den bara om multimetern har ett diodtestläge.)

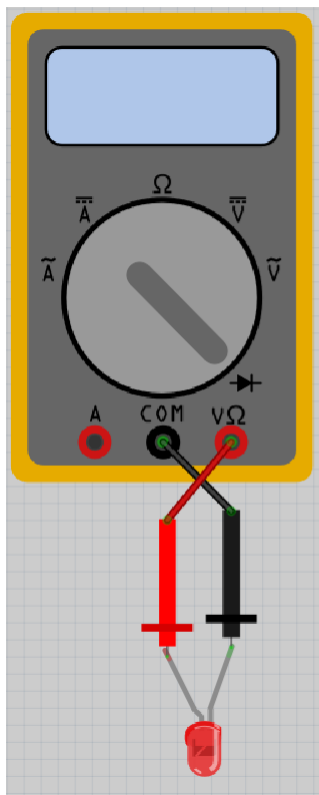


Figure 17: Mätning av en lysdiod i andra riktningen

Vänd på lysdioden och mät igen:

- röda mätpinnen på det kortare benet på lysdioden
- svarta mätpinnen på det andra benet

Vad visar mätningen? Lyser lysdioden litegrann?

2.8. Svar

Värdet ska vara oändligt. Det betyder att el inte kan gå igenom en lysdiod i den riktningen. Lysdioden lyser inte.



Riktningen på en lysdiod är viktig!

2.9. Slutuppgift

Hämta:

- 1 st multimeter
- 1 st 1000 Ohms motstånd
- 1 st 10 000 Ohms motstånd
- 1 st slumpmässigt motstånd
- (1 st lysdiod, om multimetern har ett diodtestläge)

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 5 minuter på dig.

- Steg 1: Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.

Starta en timer och gör följande:

- Steg 2: Visa exakta motståndet för ett 1.000 Ohms motstånd
- Steg 3: Visa exakta motståndet för ett 10.000 Ohms motstånd
- Steg 4: Visa exakta motståndet för det slumpmässigt valda motståndet
- (Extra, om multimetern har ett diodtestläge. Steg 5: Bevisa att riktningen på en lysdiod är antingen viktig eller oviktig)

Lektion 3: Att ansluta en lysdiod

Under den här lektionen ska vi ansluta en lysdiod till en Arduino!

3.1. Kopplingsdäcket

Vi använder ett kopplingsdäck för att ansluta grejer till Arduino.

Här ser vi ett:

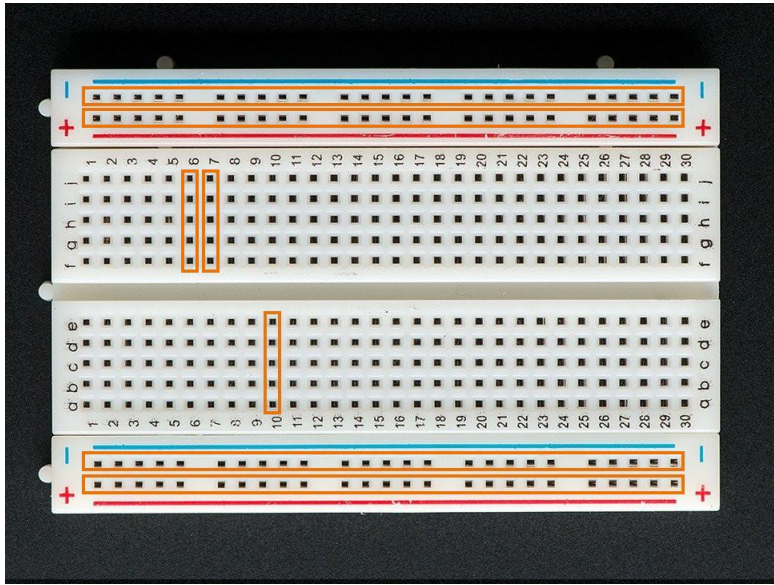


Figure 18: Ett kopplingsdäck

Och här är baksidan av samma kopplingsdäck:

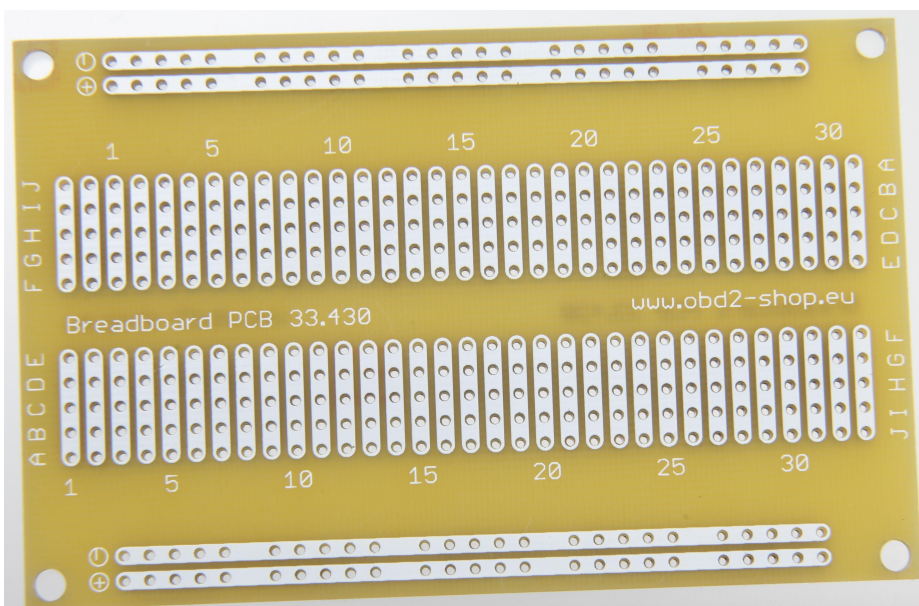


Figure 19: Baksidan av kopplingsdäcket

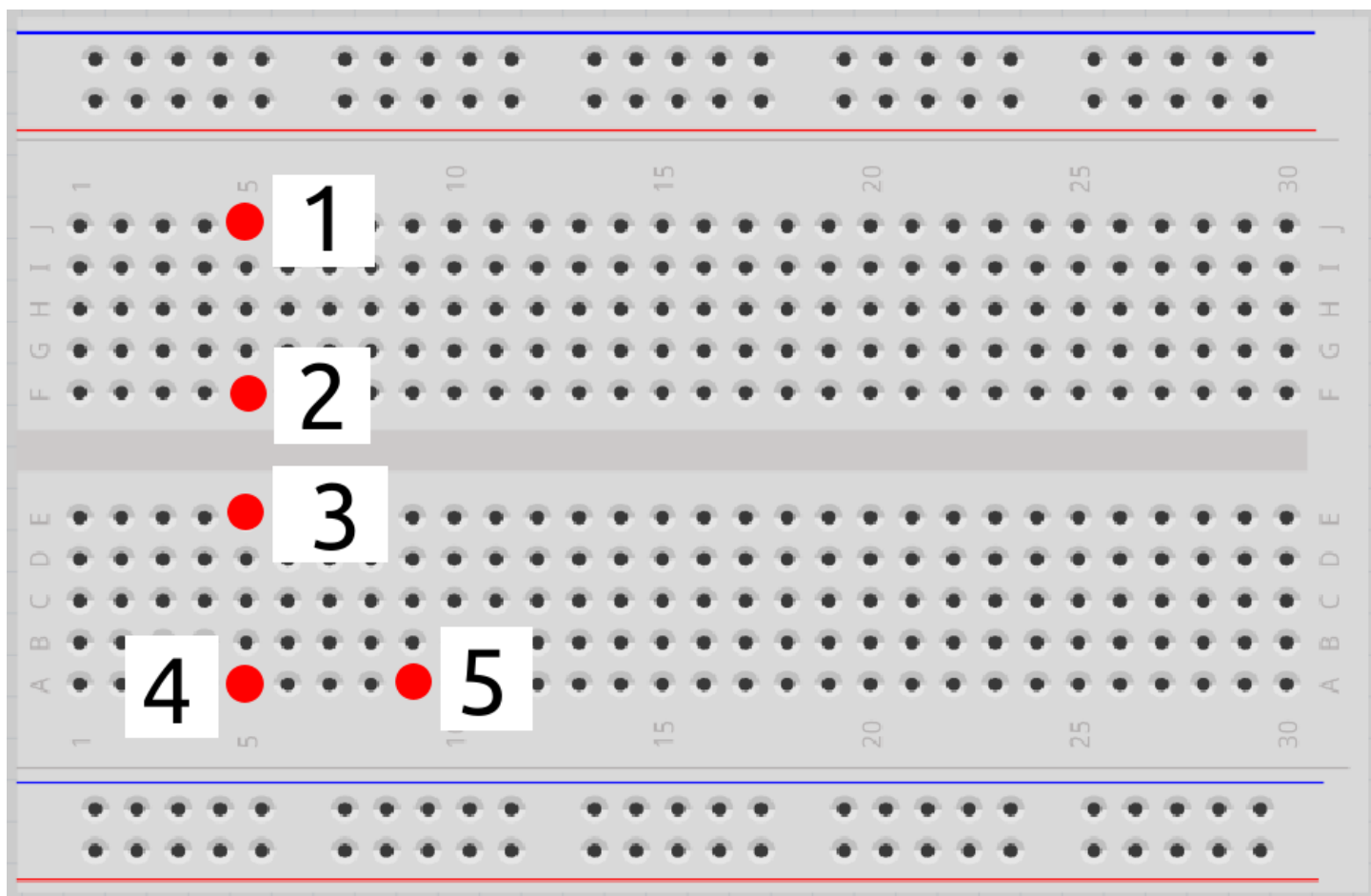


Figure 20: 3.1. Krets

Kom ihåg hur baksidan av kopplingsdäcket såg ut och titta på det här:

Vilka av hålen är sammanlänkade?

3.1. Svar

- 1 är sammanlänkat med 2
- 3 är sammanlänkat med 4
- 5 är ensamt

3.2. Anslut motstånden och lysdioden

Kolla på den här bilden:

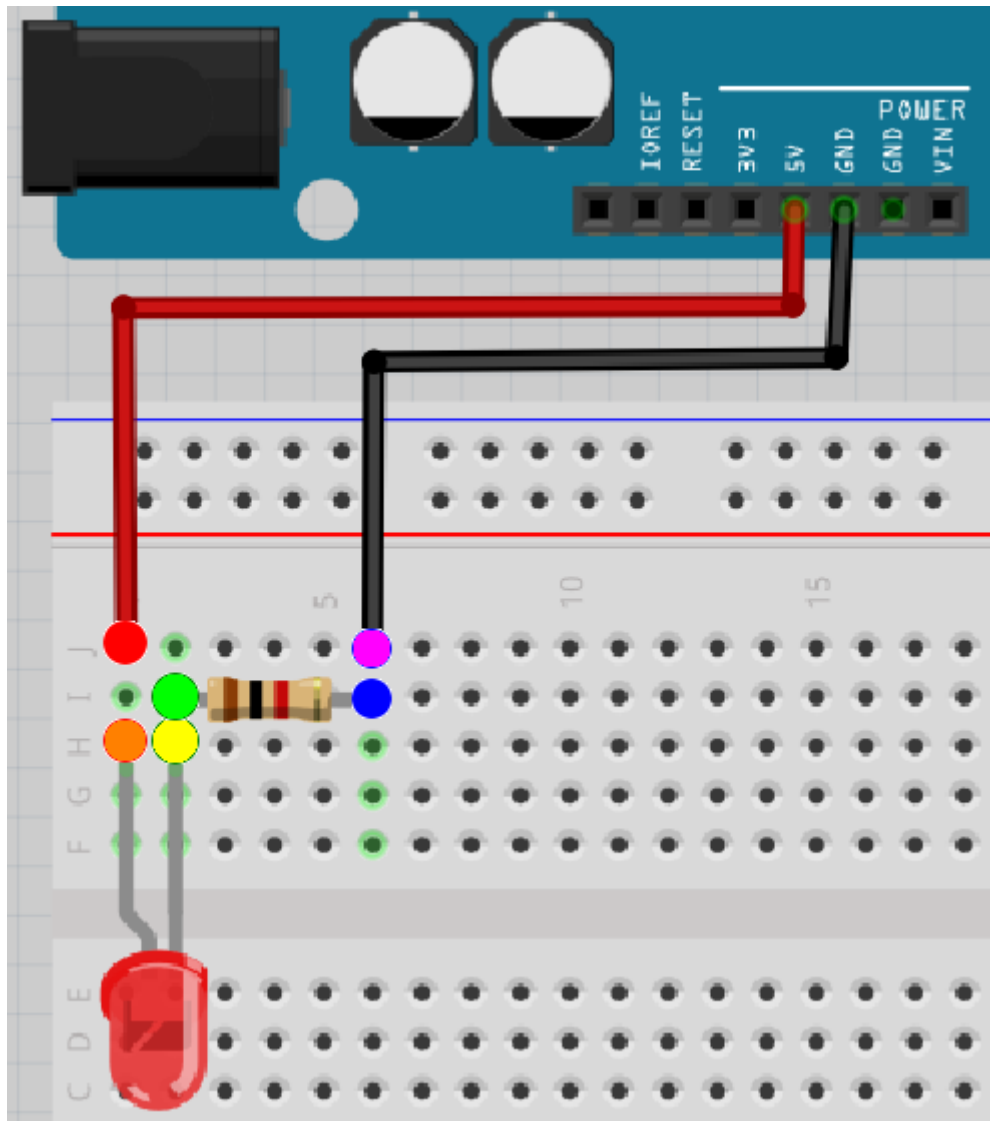


Figure 21: 3.2. Anslut motstånden och lysdioden

Det finns sex färgade hål. Vilka av dem är sammanlänkade?

3.2. Svar

- rött är sammanlänkat med orange
- gult är sammanlänkat med grönt
- blått är sammanlänkat med lila

3.3. Anslut motstånden och lysdioden

Nu är det dags att bygga kretsen på riktigt:

- Koppla ur USB-kabeln från datorn, så att Arduino inte längre har ström
- Montera kretsen enligt bild:
 - Koppla en röd sladd från 5V-hålet till hålet högst upp till vänster i kopplingsdäcket
 - Koppla in det långa benet på lysdioden **två** hål nedanför röda sladden i kopplingsdäcket. Det ska finnas en tomt hål mellan det långa benet på lysdioden och den röda sladden i kopplingsdäcket.
 - Sätt det korta benet på lysdioden i hålet till höger om det långa benet
 - Koppla in sidan med brun rand på ett motstånd ett hål ovanför det korta benet på lysdioden
 - Koppla in sidan med guldig rand på ett motstånd fyra hål till höger om motståndet med brun rand. Det ska finnas tre tomma hål mellan båda sidorna av motstånden i kopplingsdäcket.
 - Koppla in en svart sladd ett hål ovanför sidan med guldig rand på motståndet till GND-hålet i Arduino
- Sätt tillbaka USB-kabeln i datorn



Det böjda benet i ritningen symboliserar det längre benet på en lysdiod

Lyser lysdioden?

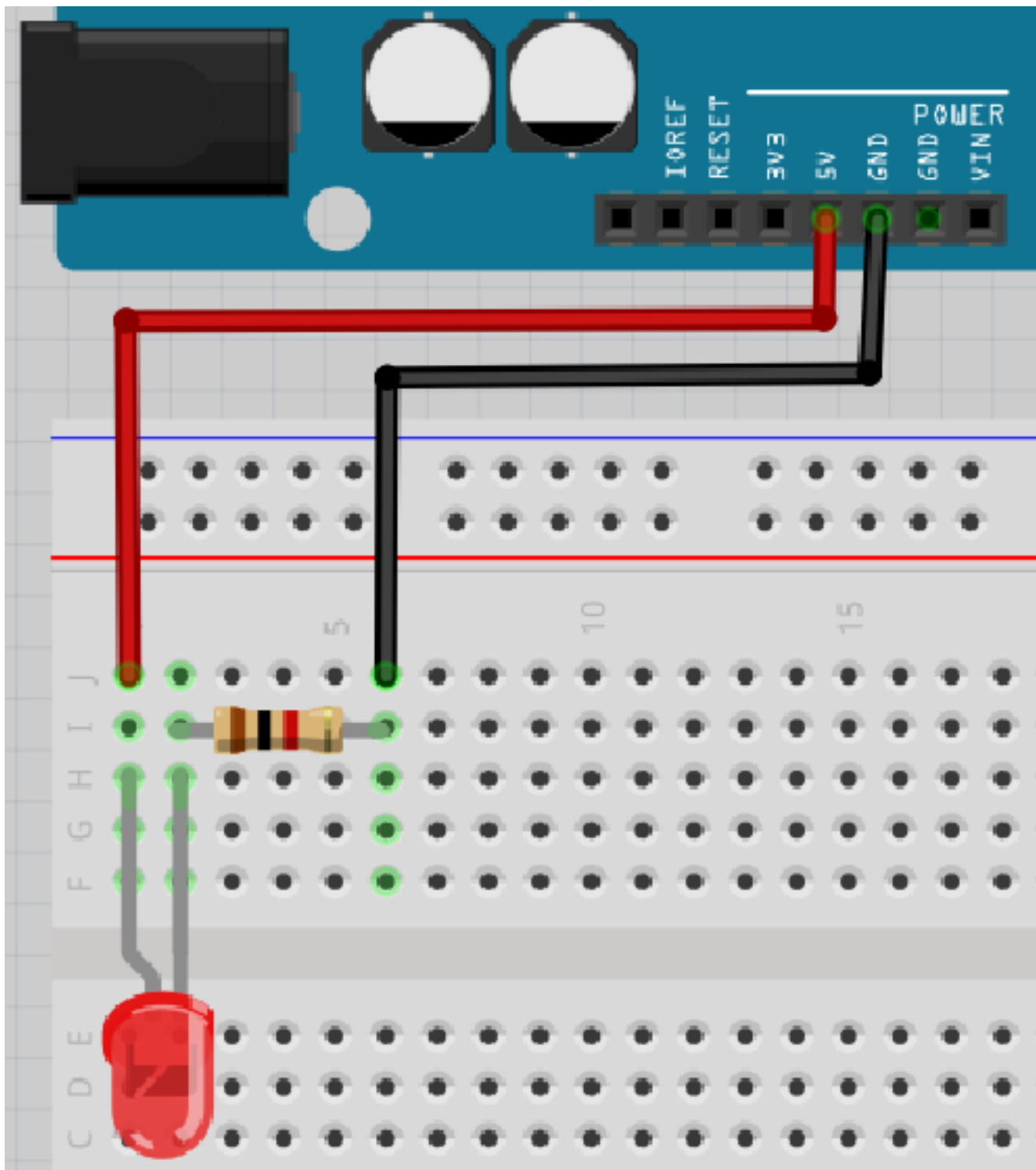


Figure 22: 3.3. Anslut motstånden och lysdioden

3.3. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, det funkar!

Om inte, fråga om hjälp!

3.4. Krets 2

Kolla på den här kretsen:

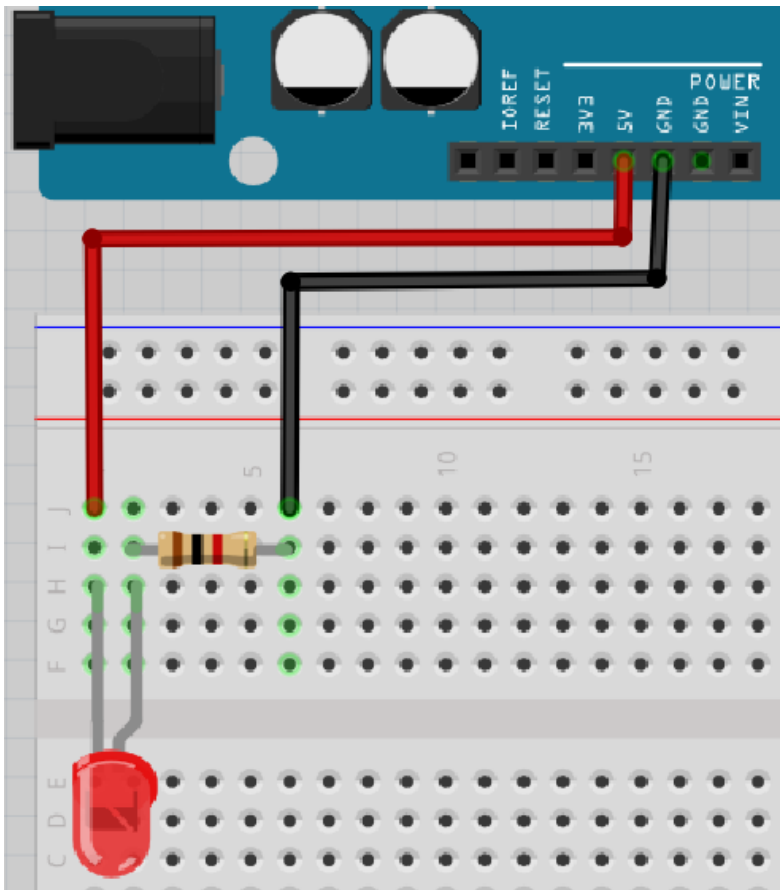


Figure 23: 3.4. Krets 2

Nu är lysdioden vriden tvärtom!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg ihop kretsen och kontrollera!

3.4. Svar

Lysdioden ska inte lysa, för att riktningen på lysdioden är fel. Därför kan elen inte gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet.

Det långa benet på en lysdiod ska vara kopplat till 5V.

3.5. Krets 3

Kolla på den här kretsen:

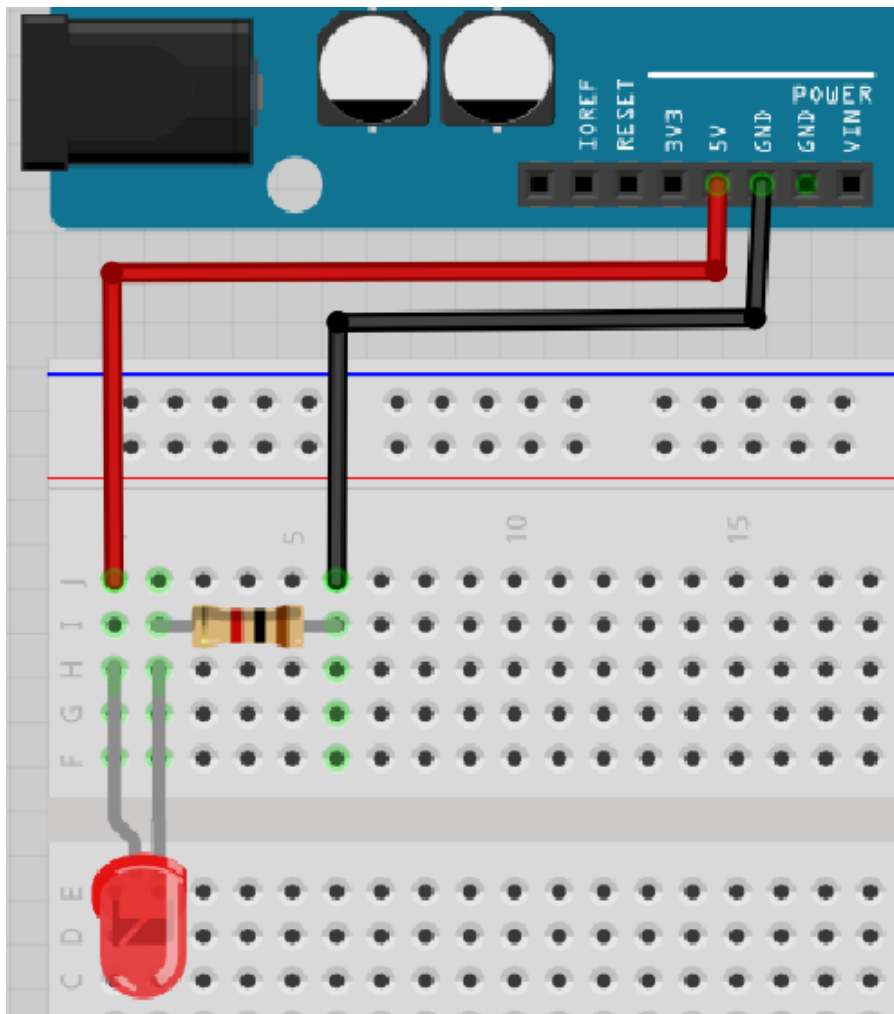


Figure 24: 3.5. Krets 3

Lysdioden är kopplad rätt igen, men motståndet är vridet tvärtom!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg ihop kretsen och kontrollera!

3.5. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, lysdioden ska lysa, då riktningen av motståndet inte spelar någon roll.

3.6. Krets 4

Kolla på den här kretsen:

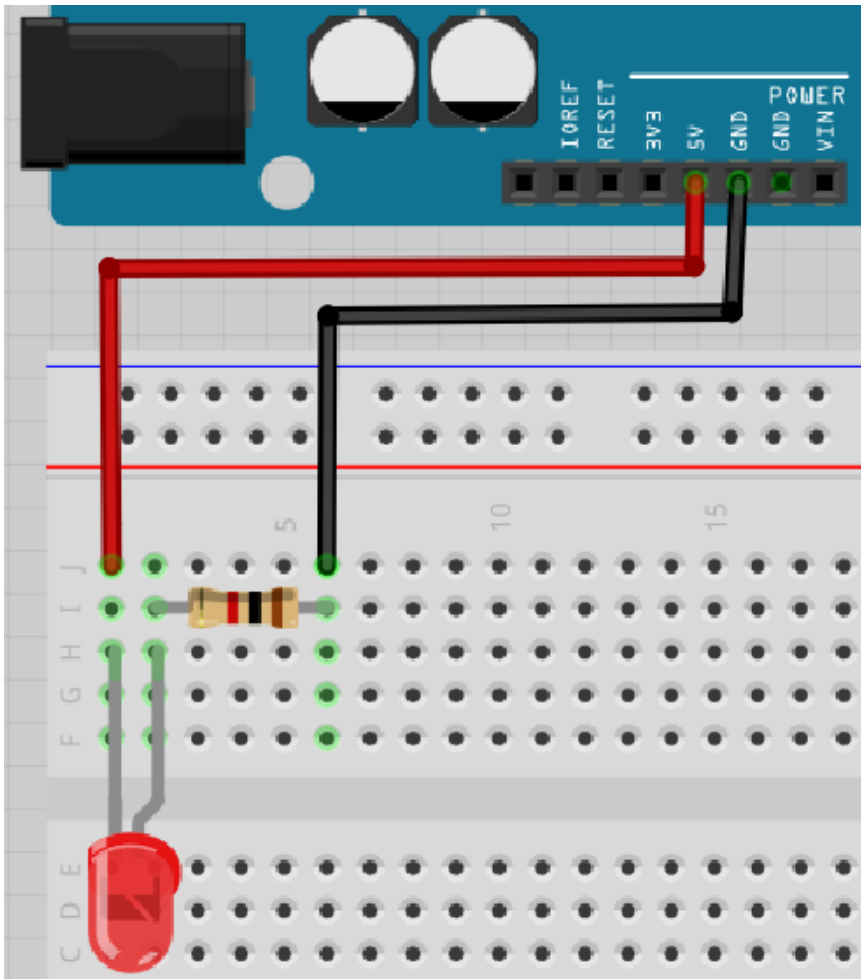


Figure 25: 3.6. Krets 4

Nu är både lysdioden och motståndet vridna tvärtom!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg ihop kretsen och kontrollera!

3.6. Svar

Lysdioden ska inte lysa, för att riktningen av lysdioden är fel. Därför kan elen inte gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet.

Det långa benet av en lysdiod ska vara kopplat till 5V. Riktningen av motståndet är inte viktigt.

3.7. Krets 5

Kolla på den här kretsen:

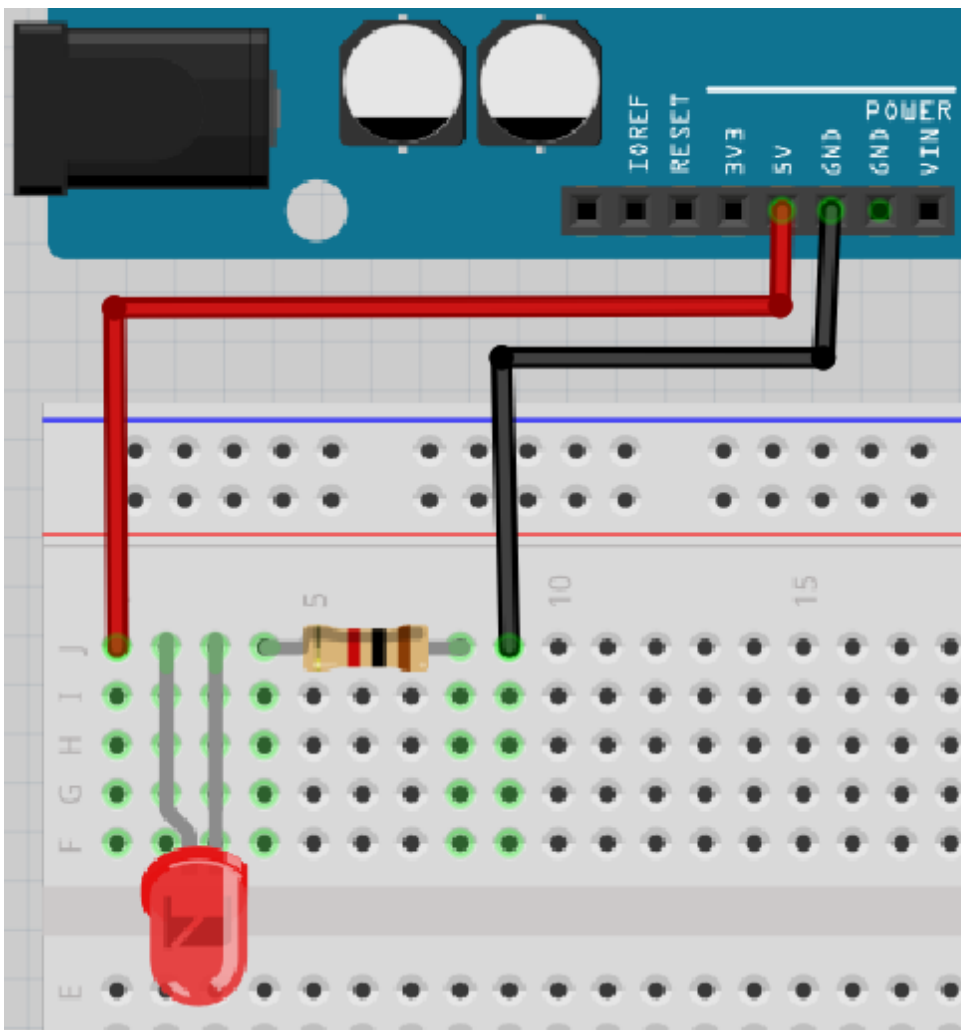


Figure 26: 3.7. Krets 5

Nu är alla komponenter på en rad!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.7. Svar

Lysdioden ska inte lysa, för el kan inte gå igenom lysdioden: den röda sladden är inte kopplad till lysdioden alls!

3.8. Krets 6

Kolla på den här kretsen:

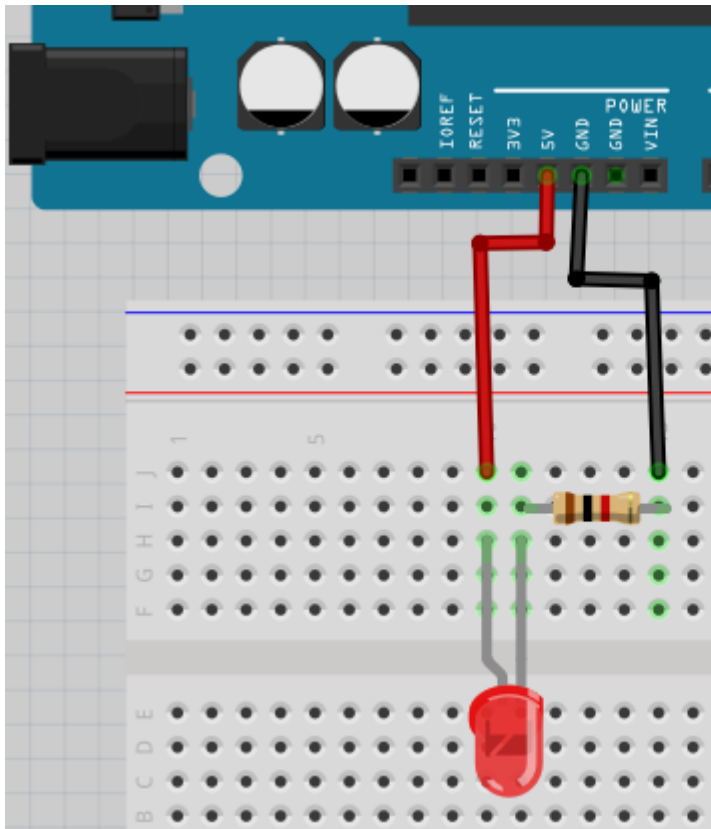


Figure 27: 3.8. Krets 6

Nu är alla komponenter som i den första kretsen, men alla är flyttade till höger.

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.8. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, det fungerar! Det är inte viktigt hur mycket till höger/vänster på kopplingsdäcket man jobbar.

3.9. Krets 7

Kolla på den här kretsen:

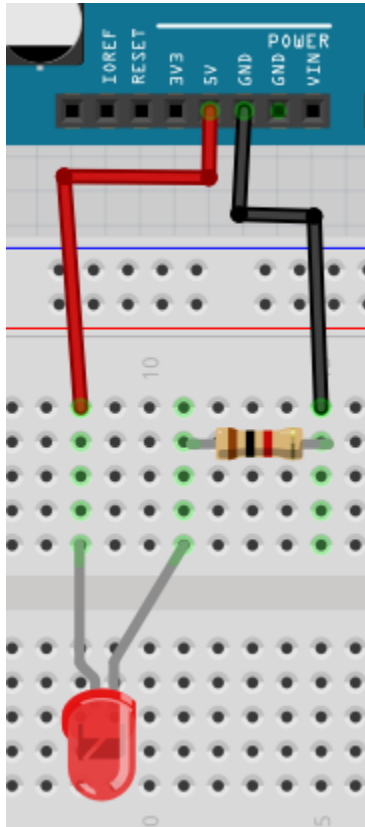


Figure 28: 3.9. Krets 7

Nu finns det fler tomma hål mellan benen på lysdioden!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.9. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, det skulle funka! Det är inte viktigt hur många hål (eller avsaknad av) det finns mellan benen på lysdioden.

3.10. Krets 8

Kolla på den här kretsen:

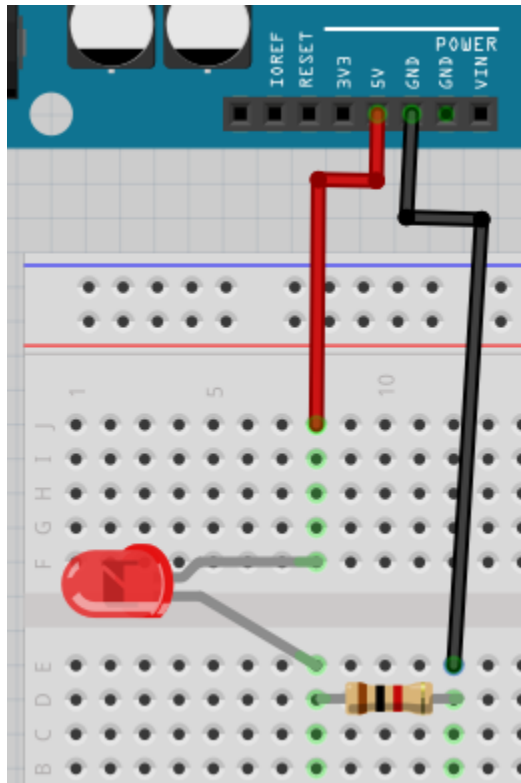


Figure 29: 3.10. Krets 8

Nu är lysdioden kopplad rakt över kopplingsdäcket!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.10. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, det ska funka! En komponent kan kopplas mellan den övre och nedre delen på ett kopplingsdäck.

3.11. Krets 9

Kolla på den här kretsen:

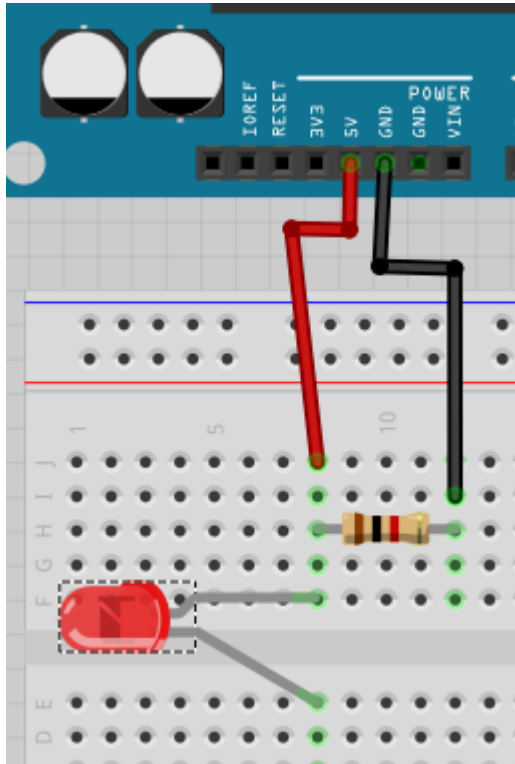


Figure 30: 3.11. Krets 9

Nu går lysdioden över mitt i kopplingsdäcket, men med motståndet ovanför.

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.11. Svar

Nej, det funkar inte. Elen går ej genom lysdioden, utan tar den kortare vägen direkt genom motståndet. Stackars lysdioden!

3.12. Krets 10

Kolla på den här kretsen:

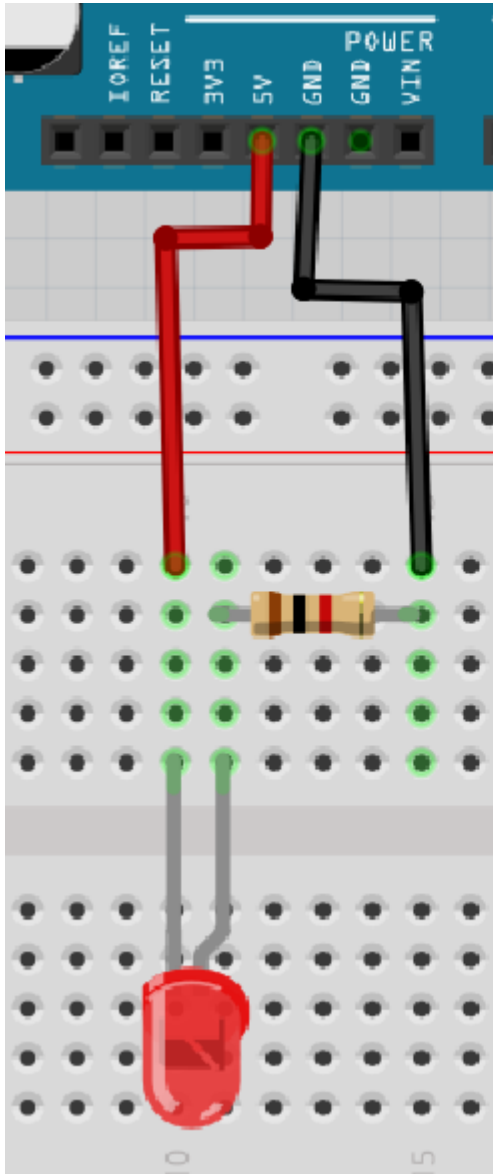


Figure 31: 3.12. Krets 10

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.12. Svar

Lysdioden ska inte lysa, för att riktningen på lysdioden är fel. Därför kan elen inte gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet.

Det långa benet på lysdioden skall vara kopplat till 5V.

3.13. Krets 11

Kolla på den här kretsen:

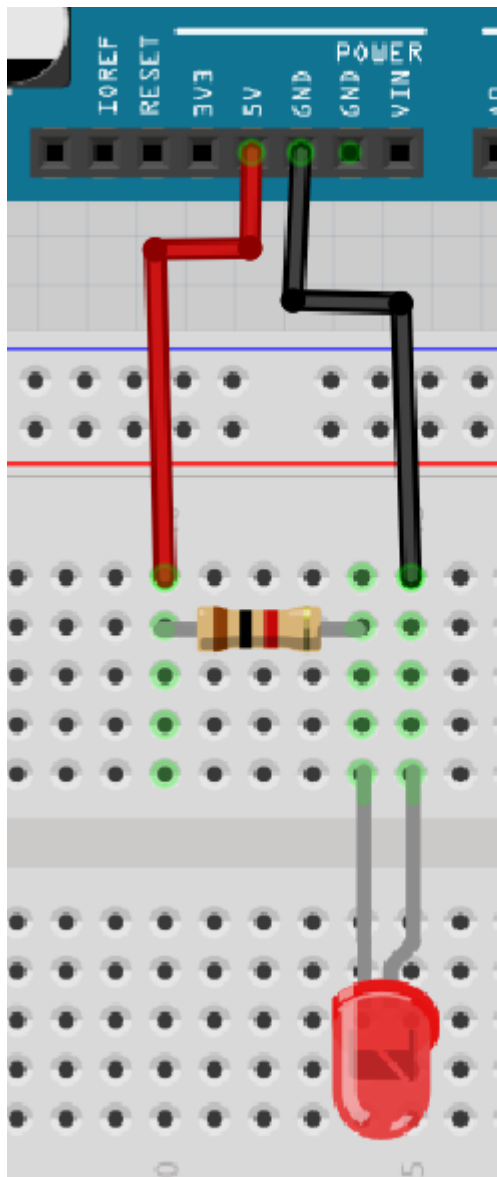


Figure 32: 3.13. Krets 11

Nu är motståndet kopplat före lysdioden!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.13. Svar

Lysdioden ska inte lysa, för att riktningen av lysdioden är fel. Därför kan elen inte gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet. Att motståndet är kopplat framför gör ingen skillnad.

Det långa benet av en lysdiod skall vara kopplat till 5V.

3.14. Krets 12

Kolla på den här kretsen:

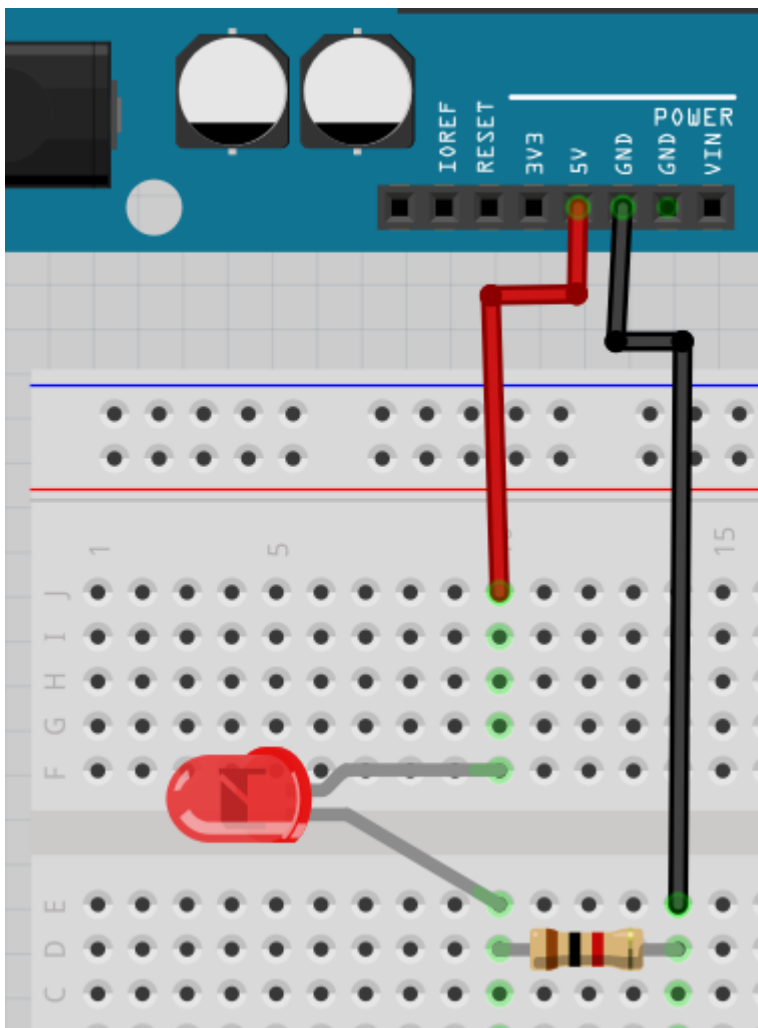


Figure 33: 3.14. Krets 12

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.14. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, den funkar!

3.15. Krets 13

Kolla på den här kretsen:

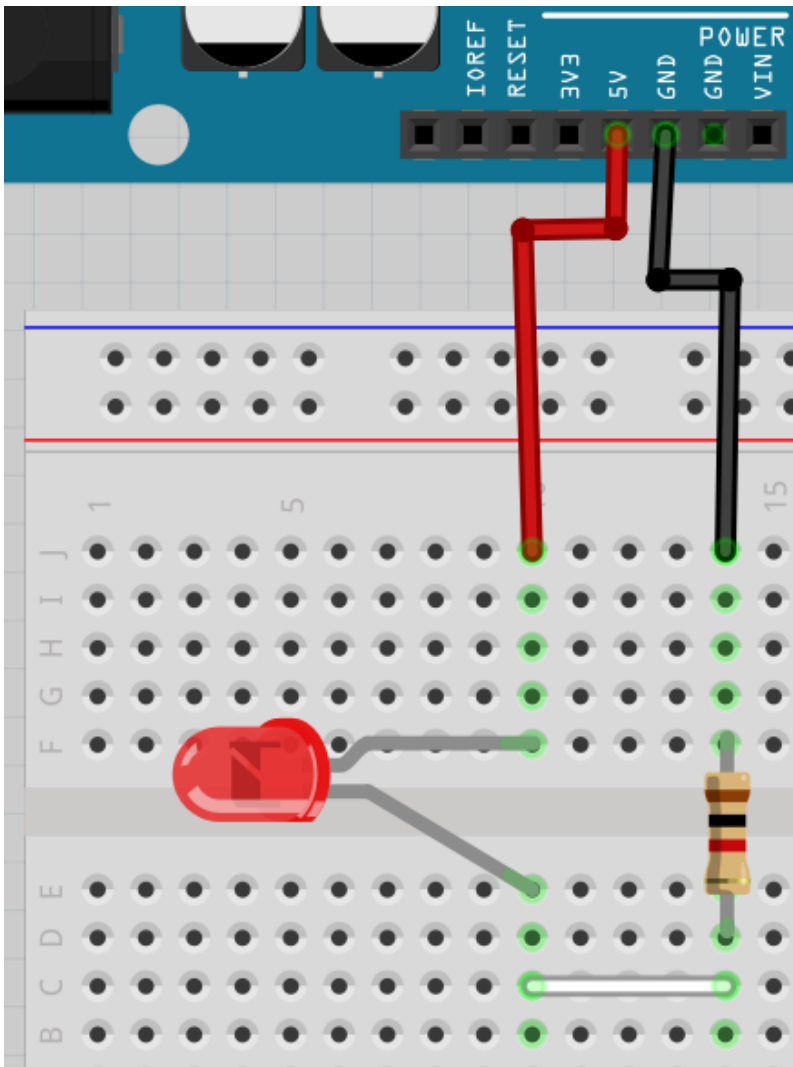


Figure 34: 3.15. Krets 13

Nu är lysdioden och motståndet inte direkt kopplade, utan sammankopplade med en sladd!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.15. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, den funkar!

3.16. Krets 14

Kolla på den här kretsen:

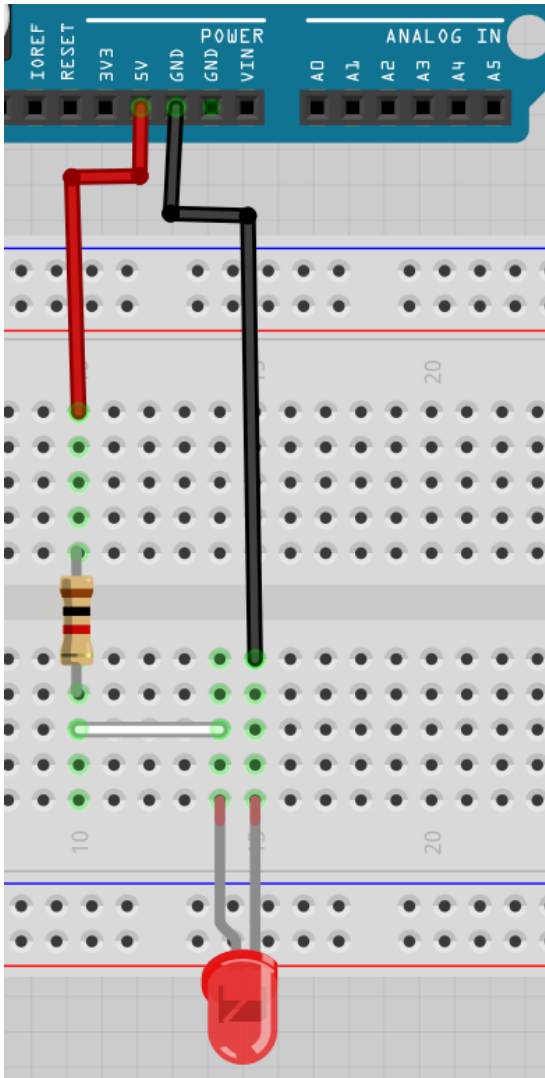


Figure 35: 3.16. Krets 14

Nu är motståndet inkopplat före lysdioden!

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.16. Svar

Elen kan gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet! Så ja, den funkar! Var motståndet är i kretsen spelar ingen roll

3.17. Krets 15

Kolla på den här kretsen:

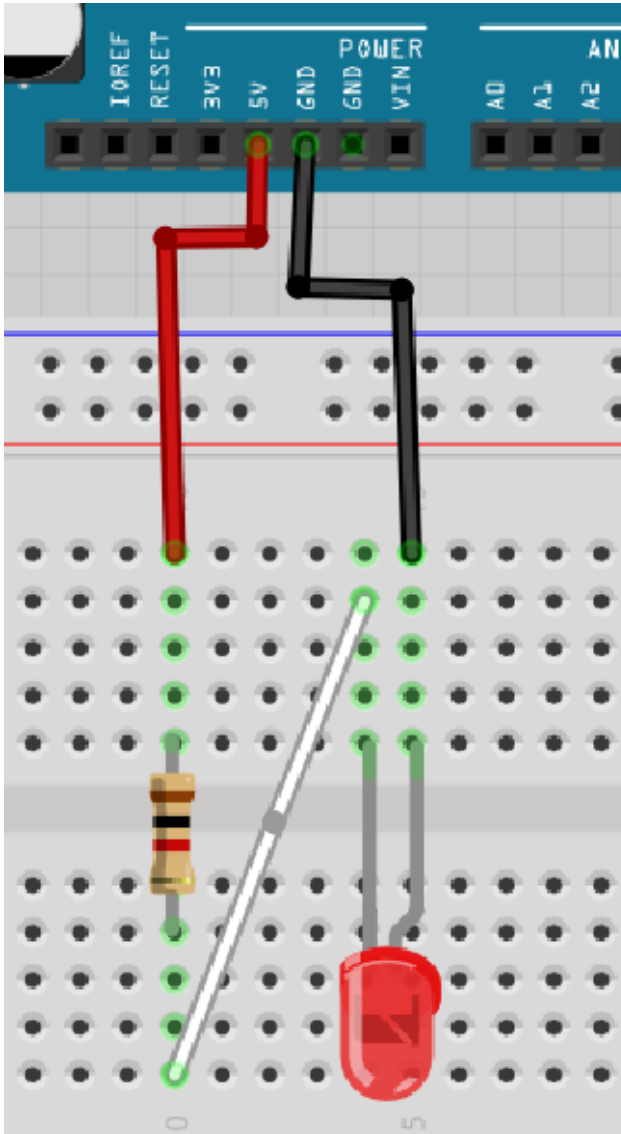


Figure 36: 3.17. Krets 15

Tror du att lysdioden kommer att lysa? Varför? Bygg upp kretsen och kontrollera!

3.17. Svar

Lysdioden ska inte lysa, för att riktningen av lysdioden är fel. Därför kan elen inte gå från 5V till GND igenom lysdioden och motståndet.

Det långa benet av en lysdiod skall vara kopplat till 5V.

3.18. Slutuppgift

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 15 minuter på dig.

- Steg 1: Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.

Starta en timer och gör följande:

Upprepa fem gånger:

- Steg 2: Examinare väljer en ritning från den här lektionen och gömmer svaret. Hen frågar om du tror att kretsen kommer att fungera, och du svarar ja eller nej. Bygg upp kretsen för att kontrollera ditt svar.

Klarar du minst fyra av fem, har du klarat slutuppgiften!